

UNIVERSIDAD DE GRANADA.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE  
INGENIERIAS INFORMATICA Y DE  
TELECOMUNICACIÓN.



Departamento de Arquitectura y  
Tecnología de Computadores.

**TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE  
COMPUTADORES.**

**PRÁCTICA 2.  
DISEÑO DE CIRCUITOS ARITMÉTICOS.  
SUMADORES Y RESTADORES.**

**11 GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA.**



## PRÁCTICA 2.

### DISEÑO DE CIRCUITOS ARITMÉTICOS. SUMADORES Y RESTADORES.

#### Objetivos:

- Montar y verificar el funcionamiento de sumadores binarios con propagación del acarreo en cascada a partir de semi-sumadores.
- Construir un sumador/restador binario a partir de un sumador binario y puertas lógicas.

#### 2.1. Circuito semi-sumador:

Utilizando el simulador lógico, realice y compruebe el funcionamiento de un semi-sumador binario cuya tabla de verdad se representa en la Tabla 2.1. Cree un símbolo para el semi-sumador como el que se representa en la Figura 2.1.

$A_0$	$B_0$	$S_0$ (suma)	$C_1$ (acarreo)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Tabla 2.1

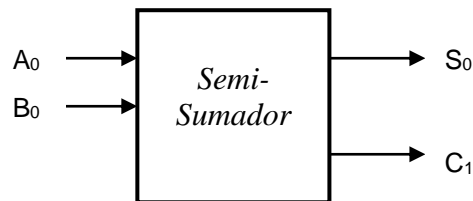


Figura 2.1

#### 2.2. Circuito sumador completo de 1 bit:

A partir de dos semi-sumadores (como el realizado en el apartado 2.1) y las puertas lógicas que considere oportunas del simulador, **construya un sumador completo de 1 bit**. El símbolo del sumador completo se muestra en la Figura 2.2. Guarde dicho circuito con el nombre SC1.cct y añada su símbolo en una librería denominada *milib.clf*.

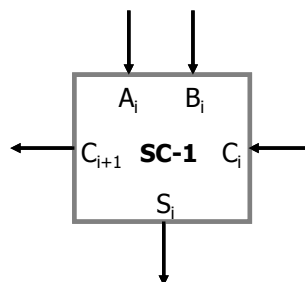


Figura 2.2

## 2.3. Circuito sumador completo de 4 bits:

Utilizando cuatro sumadores completos de 1 bit como el diseñado en el apartado 2.2, **realice un sumador completo** para datos de 4 bits. Utilice los componentes HEX\_DISPLAY y HEX KEYBOARD wo/STB de la biblioteca *Simulation IO.clf* para realizar el test del circuito. Guarde dicho circuito con el nombre ADD\_4.cct y añada su símbolo a la librería *milib.clf*.

## 2.4. Circuito sumador/restador de 4 bits:

**Realice un sumador/restador** de 4 bits, añadiendo al sumador binario de 4 bits realizado en el apartado 2.3 las puertas lógicas que considere necesarias. En el caso de la resta, ésta se realizará sumando al minuendo el complemento a dos del sustraendo. Guarde dicho circuito con el nombre ADD\_SUB\_4.cct y añada su símbolo a la librería *milib.clf*.

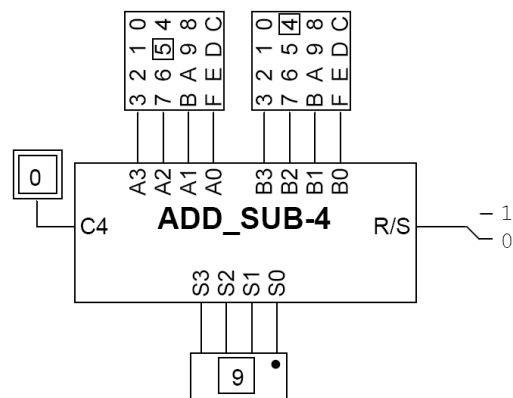


Figura 2.3